

## BE Électronique Numérique, 3ème séance

### Aiguilleur de données

|                  |             |             |             |             |                  |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| AN               | 0000        | 0001        | 0010        | 0011        | 0100             | 0101        | 0110        | 0111        | 1000        | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 |
| S                | xx          | xx          | xx          | xx          | xx               | xx          | xx          | 11          | xx          | xx   | xx   | 10   | xx   | 01   | 00   | xx   |
| <b><u>S0</u></b> | <b>xx00</b> | <b>xx01</b> | <b>xx11</b> | <b>xx10</b> | <b><u>S1</u></b> | <b>xx00</b> | <b>xx01</b> | <b>xx11</b> | <b>xx10</b> |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>00xx</b>      | x           | x           | x           | x           | <b>00xx</b>      | x           | x           | x           | x           |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>01xx</b>      | x           | x           | 1           | x           | <b>01xx</b>      | x           | x           | 1           | x           |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>11xx</b>      | x           | 0           | x           | 0           | <b>11xx</b>      | x           | 1           | x           | 0           |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>10xx</b>      | x           | x           | 1           | x           | <b>10xx</b>      | x           | x           | 0           | x           |      |      |      |      |      |      |      |

On en déduit :  $S_0 = AN1 \text{ } AN0$   
 $S_1 = AN2 \text{ } AN0$

### Compteur

|                  |             |             |             |             |                  |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| E                | 0000        | 0001        | 0010        | 0011        | 0100             | 0101        | 0110        | 0111        | 1000        | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 |
| S                | 0111        | 0111        | 0111        | 0111        | 0111             | 0111        | 0111        | 1011        | 0111        | 0111 | 0111 | 1101 | 0111 | 1110 | 0111 | 0111 |
| <b><u>S1</u></b> | <b>xx00</b> | <b>xx01</b> | <b>xx11</b> | <b>xx10</b> | <b><u>S2</u></b> | <b>xx00</b> | <b>xx01</b> | <b>xx11</b> | <b>xx10</b> |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>00xx</b>      | 1           | 1           | 1           | 1           | <b>00xx</b>      | 1           | 1           | 1           | 1           |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>01xx</b>      | 1           | 1           | 1           | 1           | <b>01xx</b>      | 1           | 1           | 1           | 1           |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>11xx</b>      | 1           | 0           | 1           | 1           | <b>11xx</b>      | 1           | 1           | 1           | 1           |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>10xx</b>      | 1           | 1           | 1           | 1           | <b>10xx</b>      | 1           | 1           | 0           | 1           |      |      |      |      |      |      |      |
| <b><u>S4</u></b> | <b>xx00</b> | <b>xx01</b> | <b>xx11</b> | <b>xx10</b> | <b><u>S8</u></b> | <b>xx00</b> | <b>xx01</b> | <b>xx11</b> | <b>xx10</b> |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>00xx</b>      | 1           | 1           | 1           | 1           | <b>00xx</b>      | 0           | 0           | 0           | 0           |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>01xx</b>      | 1           | 1           | 0           | 1           | <b>01xx</b>      | 0           | 0           | 1           | 0           |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>11xx</b>      | 1           | 1           | 1           | 1           | <b>11xx</b>      | 0           | 1           | 0           | 0           |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>10xx</b>      | 1           | 1           | 1           | 1           | <b>10xx</b>      | 0           | 0           | 1           | 0           |      |      |      |      |      |      |      |

$S1 = 1101 \ 1111 \ 1111 \ 1111 = DFFF$


$S2 = 1111 \ 0111 \ 1111 \ 1111 = F7FF$

$S4 = 1111 \ 1111 \ 0111 \ 1111 = FF7F$


$S8 = 0010 \ 1000 \ 1000 \ 0000 = 2880$
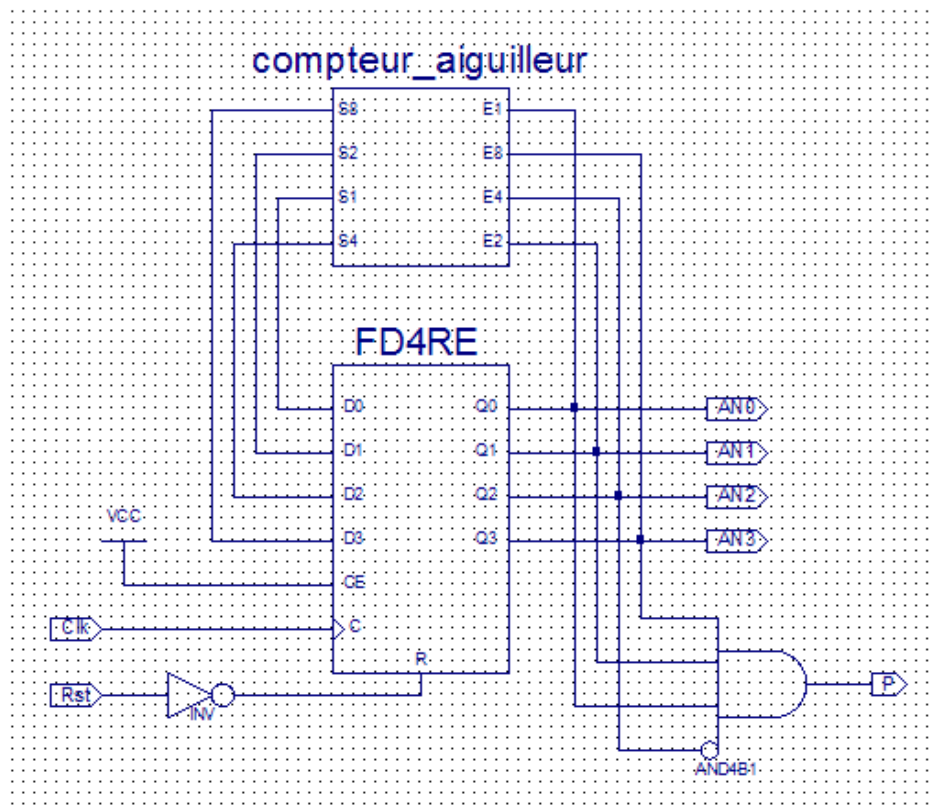
## Réalisation du compteur


Compteur\_aiguilleur\_D (et gestion du point) :




AN\_vers\_S :

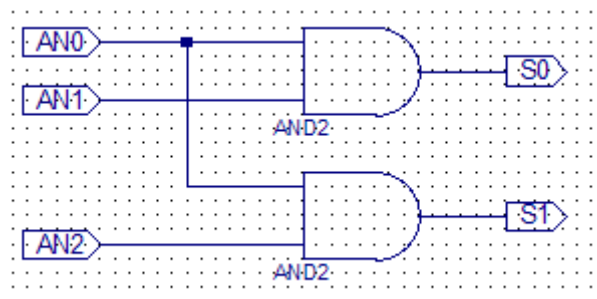

Module Affichage :

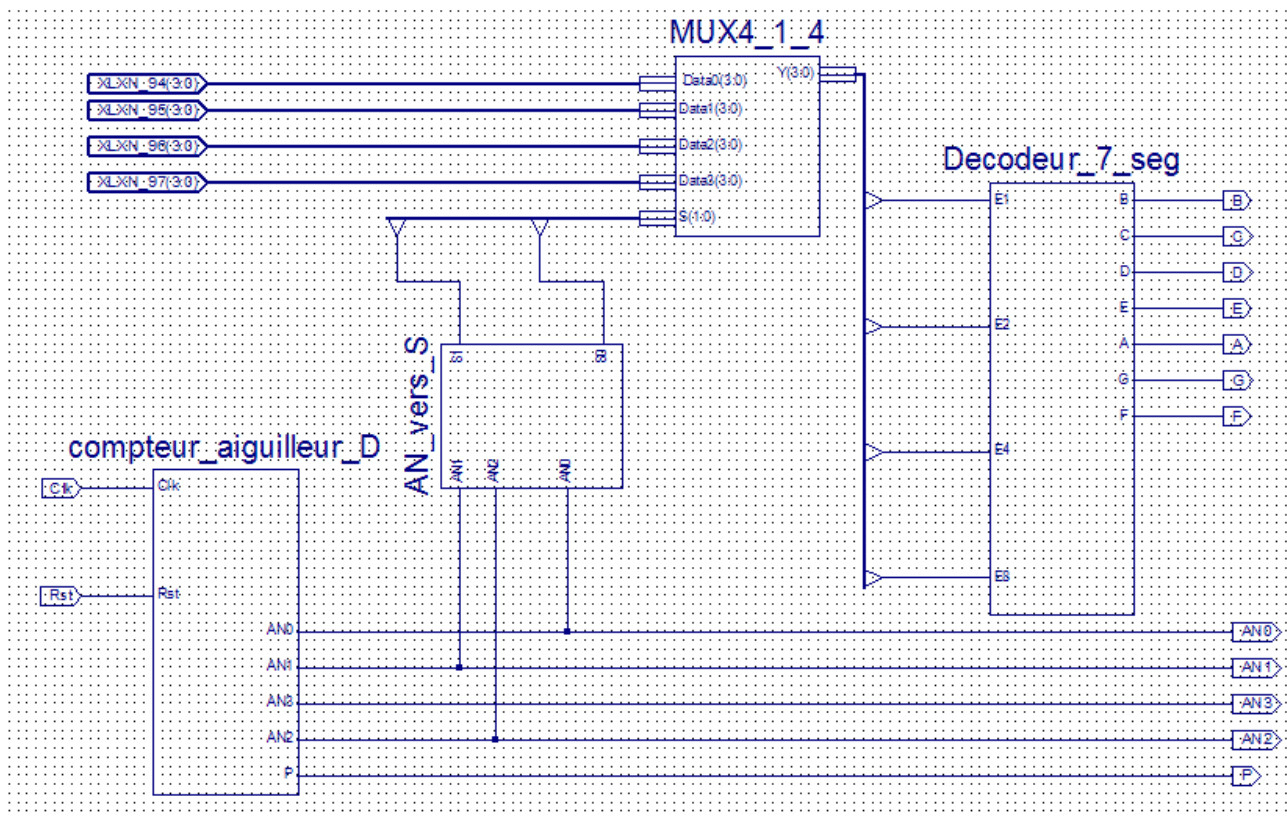

## Simulation :

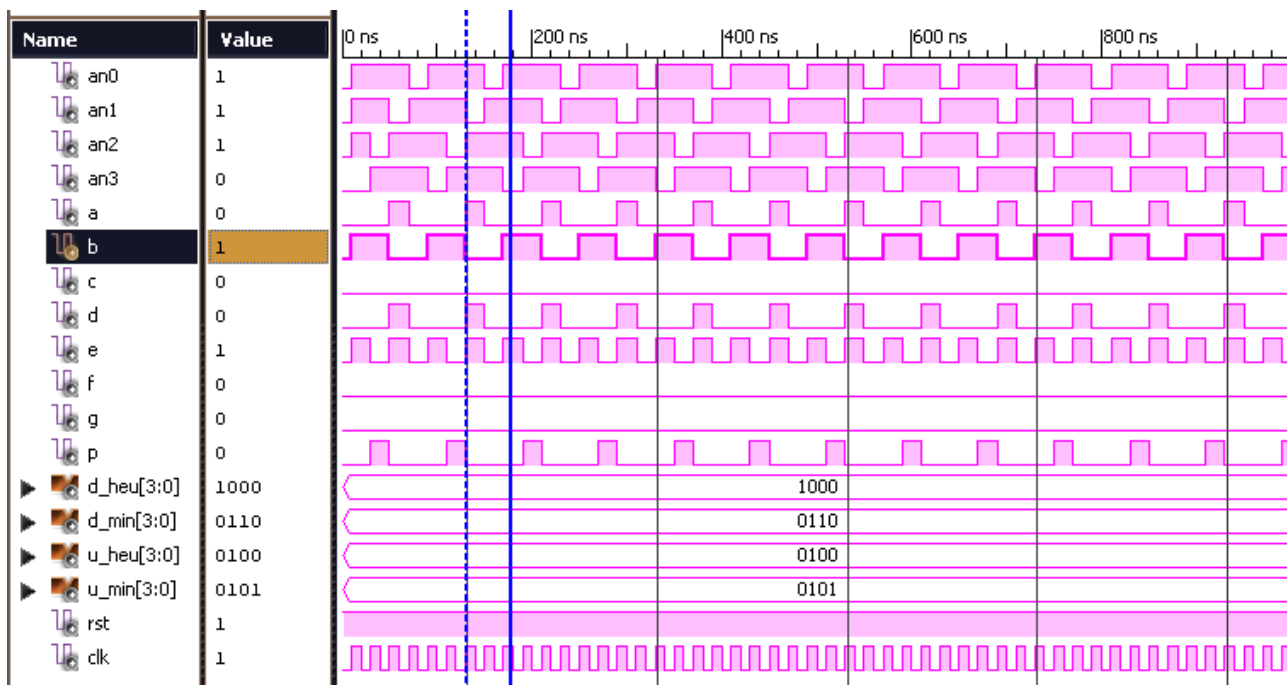

On remarque que le décodeur 7 segments n'affiche pas la valeur attendue.